
 


Microeletrônica

Aula #2 → Inversor - comportamento estático e dinâmico

 - Professor: Fernando Gehm Moraes
- Livro texto:
 - Digital Integrated Circuits a Design Perspective - Rabaey
 - C MOS VLSI Design - Weste



Revisão das lâminas: 07/março/2025

Inversor

Portas Lógicas Digitais: Parâmetros Fundamentais


- Funcionalidade
- PPA
 - **P**ower
 - **P**erformance
 - **A**rea
- Energia

Inversor


Ruído em Circuitos Integrados Digitais

Ruído significa variação **indesejada** de tensão ou de corrente nos nós lógicos


Fontes de ruído (figura 1.10):

 

Acoplamento Indutivo

 


Acoplamento Capacitivo

 

Ruído de Alimentação

Most noise in a digital system is internally generated, and the noise value is proportional to the signal swing. Capacitive and inductive cross talk, and the internally-generated power supply noise are examples of such. Other noise sources such as input power supply noise are external to the system, and their value is not related to the signal levels. For these sources, the noise level is directly expressed in Volt or Ampere. Noise sources that are a function of the signal level are better expressed as a fraction or percentage of the signal level. Noise is a major concern in the engineering of digital circuits. How to cope with all these disturbances is one of the main challenges in the design of high-performance digital circuits and is a recurring topic in this book.

 

Inversor

Porta Ideal


 


Figure 1.17 Ideal voltage-transfer characteristic.



Inversor

 Operação DC: Característica de Transferência de Tensão



$V_M \rightarrow$ tensão de threshold de chaveamento

Ideal: $V(x) = V(y)$

  


→ Porque V_M na meia-excursão do tensão de entrada?

OBS: Não V_M confundir com V_T que é a tensão de threshold do transistor

Inversor

 Mapeamento entre sinais analógicos e digitais



Quanto maiores as regiões “0” e “1” maior imunidade ao ruído

Inversor CMOS

Resposta Estática

- Excursão da saída igual aos valores da alimentação
- Os níveis lógicos não dependem do dimensionamento dos transistores
- Baixa impedância de saída ($< 10 \text{ k}\Omega$) – ideal: zero
- Altíssima resistência de entrada – ideal: infinita
- Curva de transferência de tensão (VTC) simétrica
- Tempo de propagação do sinal é função:
 - capacitância de carga
 - resistência dos transistores
- Não há dissipação de potência estática
- Caminho de corrente direto durante o chaveamento

Comportamento DC do inversor CMOS estático

 


FIGURE 2.25
A CMOS inverter

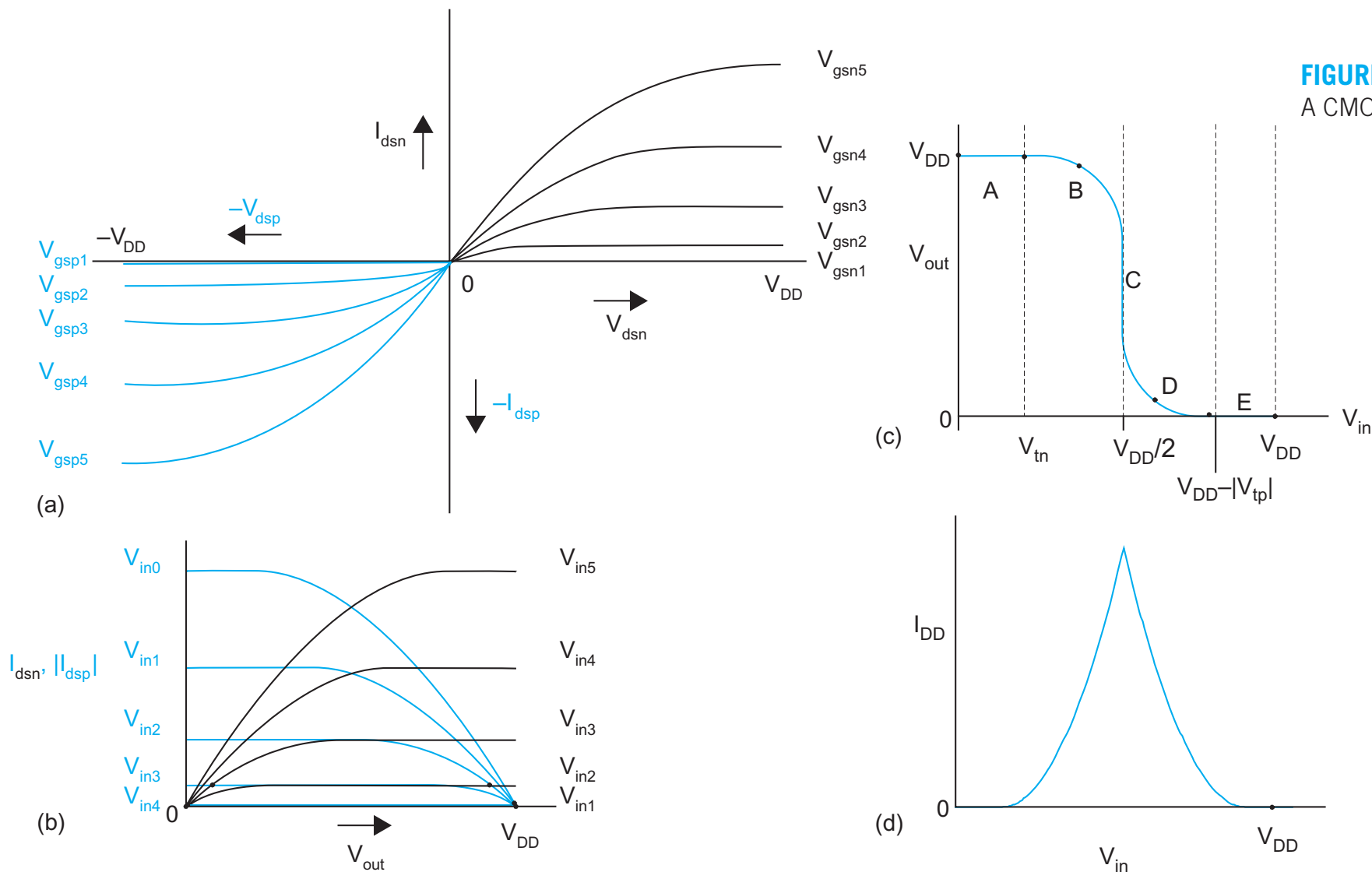



FIGURE 2.26 Graphical derivation of CMOS inverter DC characteristic

Inversor CMOS

Curva de corrente dos transistores N e P

Pontos válidos $I_n = I_p$

 (dado que eles estão em série entre vcc e gnd)




Inversor CMOS

$V_{in}=0$:

Saída = V_{DD}

Transistor N e P com corrente ≈ 0

 


Inversor CMOS

$V_{in}=1$:

Saída ainda próxima de V_{DD}


Início de condução do transistor N

 

Inversor CMOS

Vin=3:

 Passagem abrupta para saída próxima de zero



Inversor CMOS

Curvas de Transferência de Tensão (VTC)

 


Figure 5.4 Load curves for NMOS and PMOS transistors of the static CMOS inverter ($V_{DD} = 2.5$ V). The dots represent the dc operation points for various input voltages.



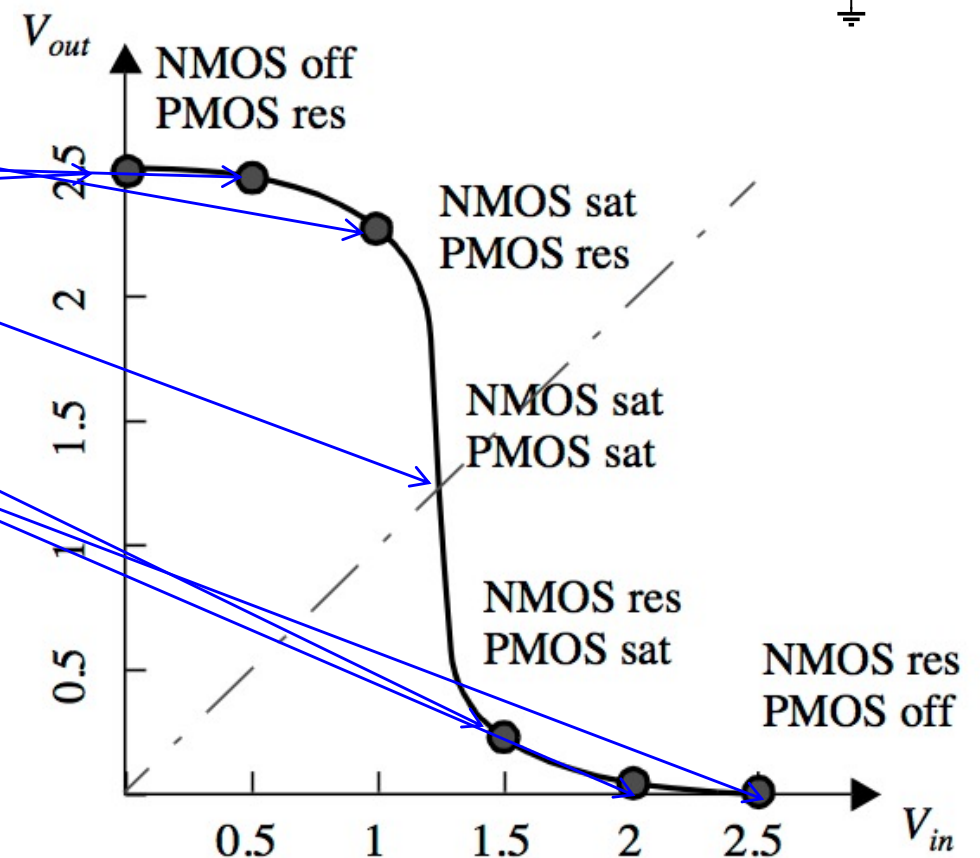


Figure 5.5 VTC of static CMOS inverter, derived from Figure 5.4 ($V_{DD} = 2.5$ V). For each operation region, the modes of the transistors are annotated — off, res(istive), or sat(urated).

 


Inversor CMOS

Corrente com carga de saída

 


Entrada 0 satura o T_p

 


(a) Low-to-high

Entrada 1 satura o T_n

 


(b) High-to-low

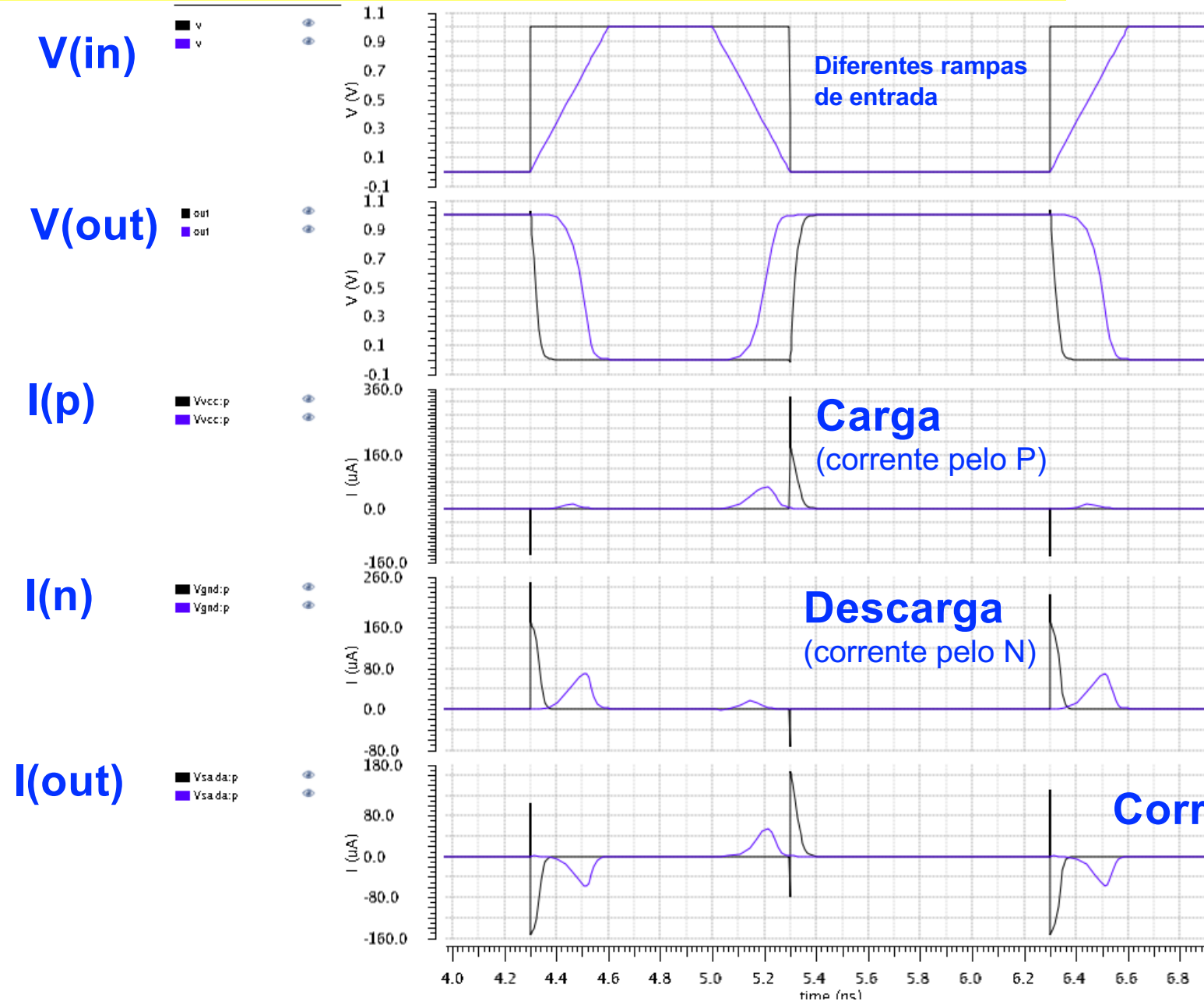


Inversor CMOS


Efeito da rampa

 

Entrada 0 satura o T_p

 

Entrada 1 satura o T_n

 

Rampa “rápida” (baixo slew)



td = 19.689 ps
ts = 18.981 ps
tot_power = 2.82e-06


Rampa “lenta” (alto slew)

td = 49.1946 ps
ts = 52.0563 ps
tot_power = 3.87e-06 (+37%)


Variação do Tamanho do Transistor - W

  Nominal: relação entre W_p/W_n igual a relação da mobilidade μ_n/μ_p . Exemplo:
- $W_p=6$, $W_n=2$ e $\mu_n/\mu_p=3$



 


 **Zoom mostrando o
chaveamento na meia
excursão do sinal de entrada**



Inversor

Propriedade de Regeneração

 

Inversor pode ser visto como um amplificador


 



Figure 1.14 The regenerative property.

Inversor


Propriedade de Regeneração

 





 
Inversor pode ser visto como um amplificador



 **porta com regeneração
(alta margem de ruído)**



     
**porta sem regeneração
(baixa margem de ruído)**



porta com regeneração
 - recuperação do nível alto
 - Propriedade de amplificação

Inversor

Propriedade de Regeneração

 


Excursão do sinal de entrada: 0 e 1.2 V






V0 (0.59 – 0.61 V)
Entrada muito “ruim”, próxima
à meia excursão do sinal de
entrada

V1 (0.50 – 0.67 V)

V2 (0.10 – 1.1 V)

V3 (0 – 1.2 V)


 


     


porta sem regeneração
- não recupera o nível alto

Inversor

Propriedade de Regeneração

  

(a) Regenerative gate

 

(b) Nonregenerative gate


Figure 1.15 Conditions for regeneration.

**porta com regeneração
(alta margem de ruído)**

**porta sem regeneração
(baixa margem de ruído)**



Inversor

Definição de Atrasos

 

Inversor



Oscilador em Anel

  

$$T = 2 \times t_p \times N$$

T = período do oscilador

  
Considere um oscilador em anel de 5 estágios, tendo o inversor $t_r=2,6$ ns (tempo de propagação de subida de um inversor) e $t_f=1,4$ ns (tempo de propagação de descida de um inversor).



$$T = 20 \text{ ns}$$

$$f = 50 \text{ MHz}$$

Oscilador com 15 estágios

 

Tempo de propagação de um inversor

.measure tran tf	trig v(n)	val=0.6	td=1n	rise = 10
+	targ v(o)	val=0.6		fall = 10
.measure tran tr	trig v(n)	val=0.6	td=1n	fall = 10
+	targ v(o)	val=0.6		rise = 10

RESULTADO:


tf = 1.31323e-11
tr = 1.29394e-11

$T_p = 12,986 \text{ ps}$


$T = 2 * T_p * 15 = 389,576 \text{ ps}$

Dica:

.ic v(a)=1.2

 

Oscilador com 15 estágios

 

Tempo de propagação de um inversor

```
.measure tran tf   trig v(n)   val=0.6   td=1n   rise = 10
+                targ v(o)   val=0.6           fall = 10
.measure tran tr   trig v(n)   val=0.6   td=1n   fall = 10
+                targ v(o)   val=0.6           rise  = 10
```

```
.measure tran periodo param = '(tf+tr) * 1e9 * 15'
.measure tran freq     param = '1/periodo'
```

Medindo diretamente o período:

```
.measure tran periodo_o trig v(o)   val=0.6   td=1n   rise = 2
+                    targ v(o)   val=0.6           rise = 3
```

Resultado do *measure*

```
freq          = 2.56689      ➔ frequência de oscilação igual a 2,57 GHz
periodo       = 0.389576
periodo_o     = 3.89551 e-10
```


Sub-threshold

$V_{cc}=1.0 \rightarrow t_p \approx 12 \text{ ps}$

$V_{cc}=0.2 \rightarrow t_p \approx 1.8 \text{ ns} = 1800 \text{ ps}$

Funciona corretamente, mas

 - 150x mais lento
- baixíssima margem de ruído





```
M1 vcc iv out vcc psvtgp w=wp l=0.06
M2 0 iv out 0 nsvtgp w=wn l=0.06
```

```
vcc vcc 0 dc 0.2
vin1 iv 0 pulse (0.2 0 0 0.05N 0.05N 100n 200n)
```




```
C1 out 0 4fF
```

Measurement Name : transient1
 Analysis Type : tran
 diff = -154.777
 phl = 1.71937e-09
 plh = 1.87415e-09

CMOS Inverter

  

CMOS Inverter

   

CMOS Inverter


 
 


Figure 5.15 Layout of two chained, minimum-size inverters using SCMOS Design Rules (see also Color-plate 6).


Two Inverters

- Share power and ground
- Abut cells

 


Inversor


Fan-in e Fan-out

 

Fan-in

 


CMOS Inverter Propagation Delay

 

$$t_{pHL} = f(R_{on} \cdot C_L) \\ = 0.69 R_{on} C_L$$

Figure 5.6 Switch model of dynamic behavior of static CMOS inverter.

Transient Response

 

Inversor

Dissipação de Potência

- **Potência de pico:** importante para dimensionar as linhas de alimentação

$$P_{peak} = i_{peak} V_{supply}$$


- **Potência média:** importante para cálculo de dissipação de calor e de dimensionamento das baterias

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{V_{supply}}{T} \int_0^T i_{supply}(t) dt$$


- **Componentes da corrente:**
 - Estático: devido às correntes de fuga
 - Dinâmico: proporcional ao chaveamento do inversor

CAPACITÂNCIAS

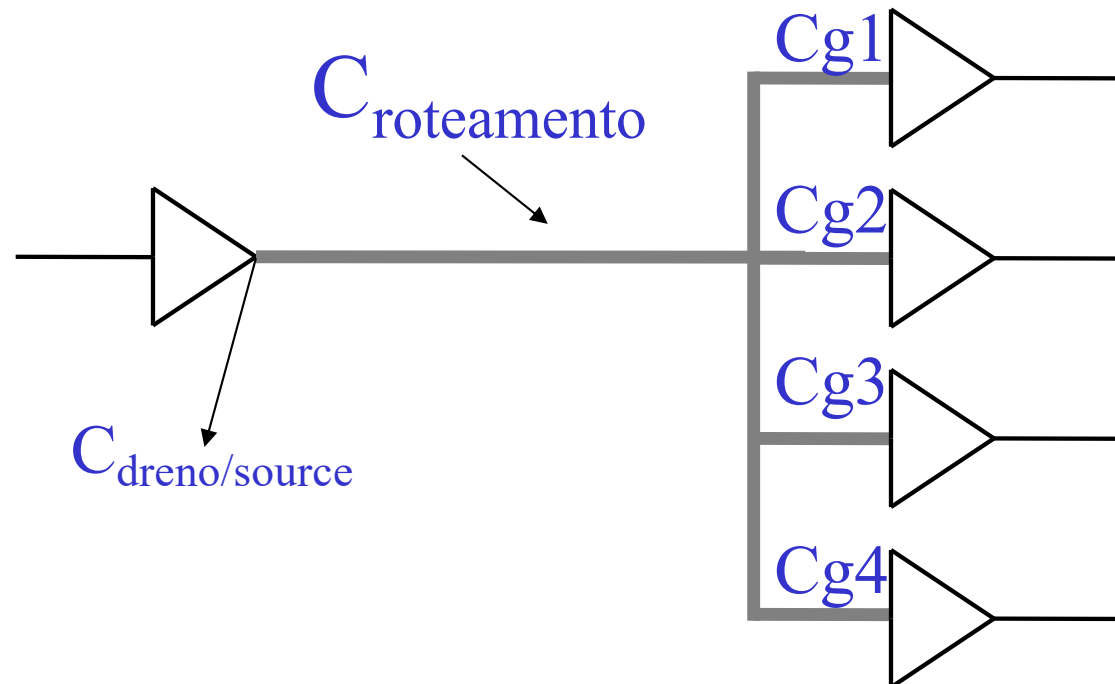- A capacitância de um sinal é composta por:
 - capacitância de saída da porta lógica (DRENO/SOURCE)
 - capacitância de roteamento
 - somatório das capacitâncias de gate conectadas ao sinal



Capacitâncias parasitas

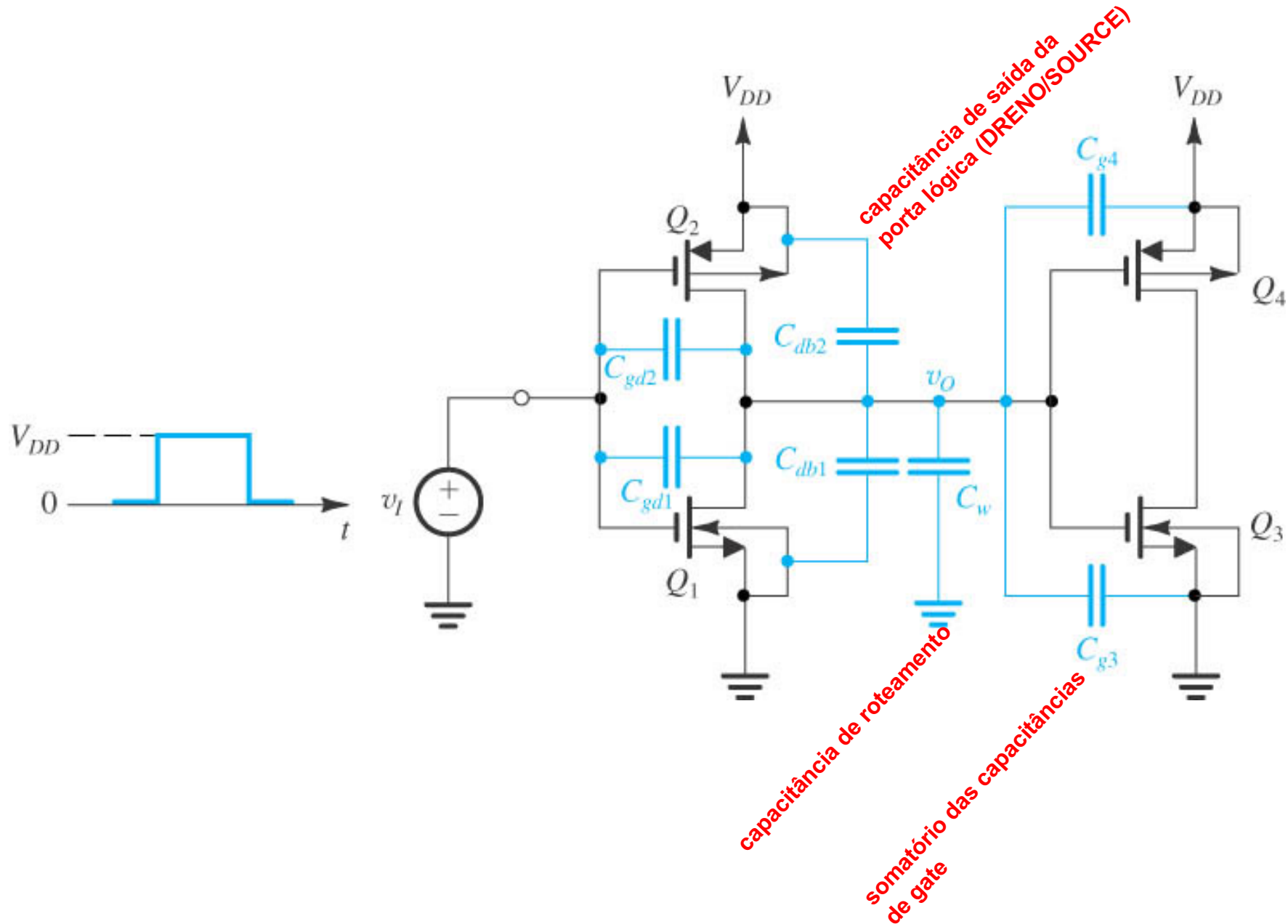


Roteamento

- ❑ A carga do roteamento deve ser acrescida ao C_L na equação do atraso das portas.
- ❑ Hoje o atraso devido ao roteamento é da mesma ordem de grandeza do atraso das portas lógicas.

$r \rightarrow \Omega / \mu m$ (resistência por unidade de comprimento)

$c \rightarrow F / \mu m$ (capacitância por unidade de comprimento)
 
$$\text{atraso no fio} : t = 0.7 \cdot \frac{r \cdot c \cdot l^2}{2}$$



Roteamento

□ linhas longas

- Supondo: $r=20\Omega/\mu\text{m}$ e $c=0,4\text{ fF}/\mu\text{m}$

- Atraso em uma linha de $1000\mu\text{m}$

$$t = 0.35 \cdot 20 \cdot 0,4e-15 \cdot (1000)^2 = 2.8\text{ns}$$

- Atraso em uma linha de $2000\mu\text{m}$

$$t = 0.35 \cdot 20 \cdot 0,4e-15 \cdot (2000)^2 = 11.2\text{ns}$$

- **Solução indicada para acelerar a linha de $2000\mu\text{m}$:**

